
(3) 如把电压 u 的参考方向反向，重新回答问题(1)和(2)。

8-9 已知题 8-9 图所示 3 个电压源的电压分别为

$u_a = 220\sqrt{2}\cos(\omega t+10°)$ V


$u_b = 220\sqrt{2}\cos(\omega t-110°)$ V

$u_c = 220\sqrt{2}\cos(\omega t+130°)$ V

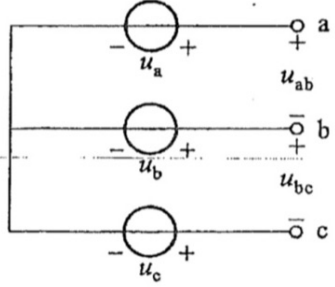


题 8-9 图

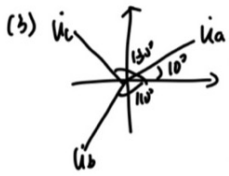(1) 求 3 个电压的和。(2) 求 u_{ab}、u_{bc}。(3) 画出它们的相量图。



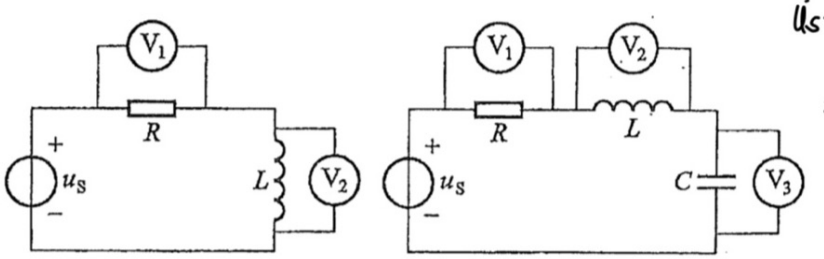8-10 已知题 8-10 图(a)中电压表读数为 V_1:30V, V_2:60V;题 8-10 图(b)中的 V_1:15 V, V_2:80 V, V_3:100 V(电压表的读数为正弦电压的有效值)。求图中电压 u_S 的有效值 U_S。



题 8-10 图

8-11 如果维持例 8-5 图 8-14 所示电路中 A_1 的读数不变，而把电源的频率提高一倍，求电流表 A 的读数。

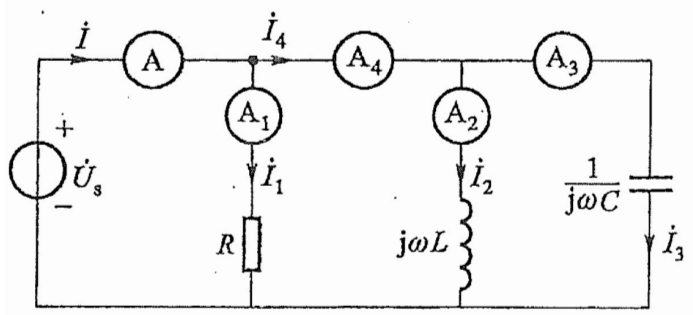


图 8-14 例 8-5 图